

$$U_0 = 12V, U_{C1A} = \frac{U_0}{2} = 6V \quad f_{\text{min}} = 500 \text{ Hz}, I_{C1A} = 2 \text{ mA}, v = 5$$

Aus Datenblatt:

$$\beta = h_{FE} = 110, \beta = h_{fe} = 250, r_{DE} = h_{ie} = 4 \text{ k}\Omega, U_{BE} = V_{BE(\text{on})} = 650 \text{ mV}$$

$$U_0 = U_{RC} + U_{C1A}$$

$$R_C = \frac{U_{RC}}{I_{C1A}} = \frac{U_0 - U_{C1A}}{I_{C1A}} = \frac{6V}{2 \text{ mA}} = \underline{\underline{3 \text{ k}\Omega}} \quad \leadsto v = \frac{R_C}{R_E} \quad \leadsto R_E \approx \frac{R_C}{v} = \underline{\underline{0,6 \text{ k}\Omega}}$$

$$U_{B1A} = U_{BE} + U_{RE} = 0,65V + R_E I_{C1A} = \underline{\underline{1,85V}} \quad \leadsto \frac{R_2}{R_1} = \frac{U_{B1A}}{U_0 - U_{B1A}} = \frac{1,85}{10,15} \approx \underline{\underline{0,18}}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \approx \frac{I_C}{\beta} \quad \leadsto I_2 \approx 10 I_B = 10 \frac{I_C}{\beta} \Rightarrow R_2 = \frac{U_{B1A}}{I_2} = \frac{1,85V}{2 \text{ mA}} \cdot \frac{250}{10} \approx \underline{\underline{23 \text{ k}\Omega}}$$

$$\leadsto R_1 \approx \underline{\underline{130 \text{ k}\Omega}}$$

Werte aus E2-Reihe:

$$R_C = 2,7 \text{ k}\Omega, R_1 = 120 \text{ k}\Omega, R_2 = 22 \text{ k}\Omega, R_E = 560 \Omega, R_E' = 0 \text{ (kurzgeschlossen)}$$

$$\Rightarrow v \approx 4,83, U_{C1A} = 5,4V; U_{B1A} = 1,77V, r_a \approx R_C = 2,7 \text{ k}\Omega$$

$$r_e = \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{r_{DE} + \beta \left(\frac{1}{R_E} + \frac{1}{R_E'} \right)^{-1}} \right]^{-1} = \underline{\underline{3,3 \text{ k}\Omega}}$$

$\xrightarrow{R_E' \rightarrow \infty} 0$

$$C_{a/c} \geq \frac{10}{\omega_{\text{min}} r_{a/c}} = \frac{10}{2\pi f_{\text{min}} r_{a/c}} \Rightarrow C_c \geq \underline{\underline{5 \mu\text{F}}}, C_a \geq \underline{\underline{6 \mu\text{F}}}$$

$$C_E \gg \frac{\beta}{2\pi f_{\text{min}} r_{DE}} = \underline{\underline{100 \mu\text{F}}}$$

Werte aus E3-Reihe: $C_a = C_c = \underline{\underline{4,7 \mu\text{F}}}$